

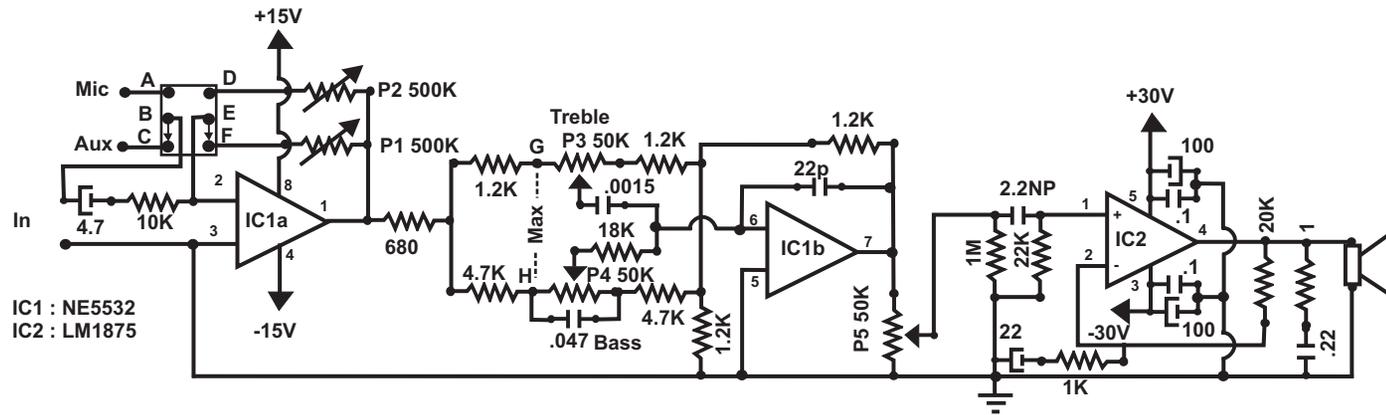


# Amplificateur 30W (mono)

← Pré-ampli →      ← Ampli →

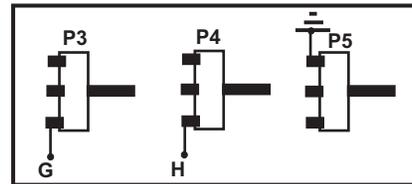

IC1 : NE5532  
IC2 : LM1875

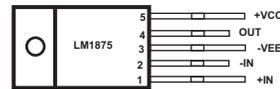


### Ajustements:


1. S'assurer que la sortie est reliée soit à un HP ou une résistance de 8 ohms 30 watts
2. Tourner P1 et P2 au minimum, complètement à gauche.
3. Sélectionner l'entrée Aux.
4. Injecter un signal de 1 KHz et 50 mV dans l'entrée Aux.
5. Tourner P5 au maximum
6. Ajuster P1 pour avoir le maximum de signal à la sortie sans distorsion
7. Sélectionner l'entrée Mic, parler et ajuster P2 pour obtenir un niveau sonore identique à l'ajustement 6

## Pré-ampli

### Typon

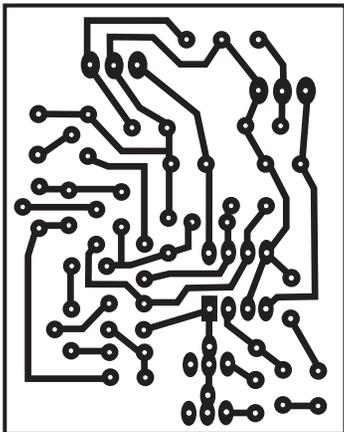


### Pièces

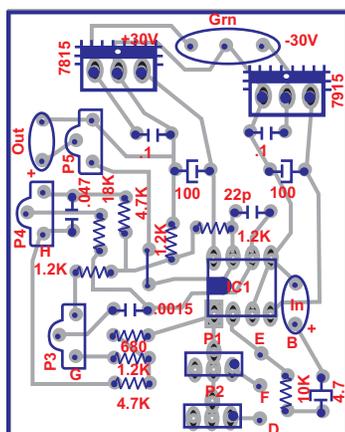


## Ampli

### Pièces

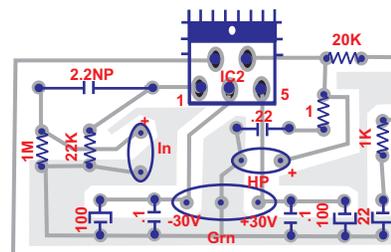


### Typon

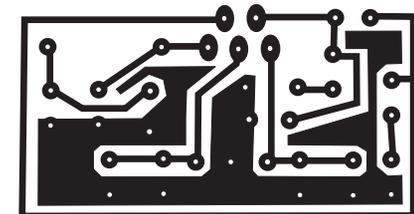


(Suite page suivante)  
version stéréo

# Amplificateur 30W (stéréo)

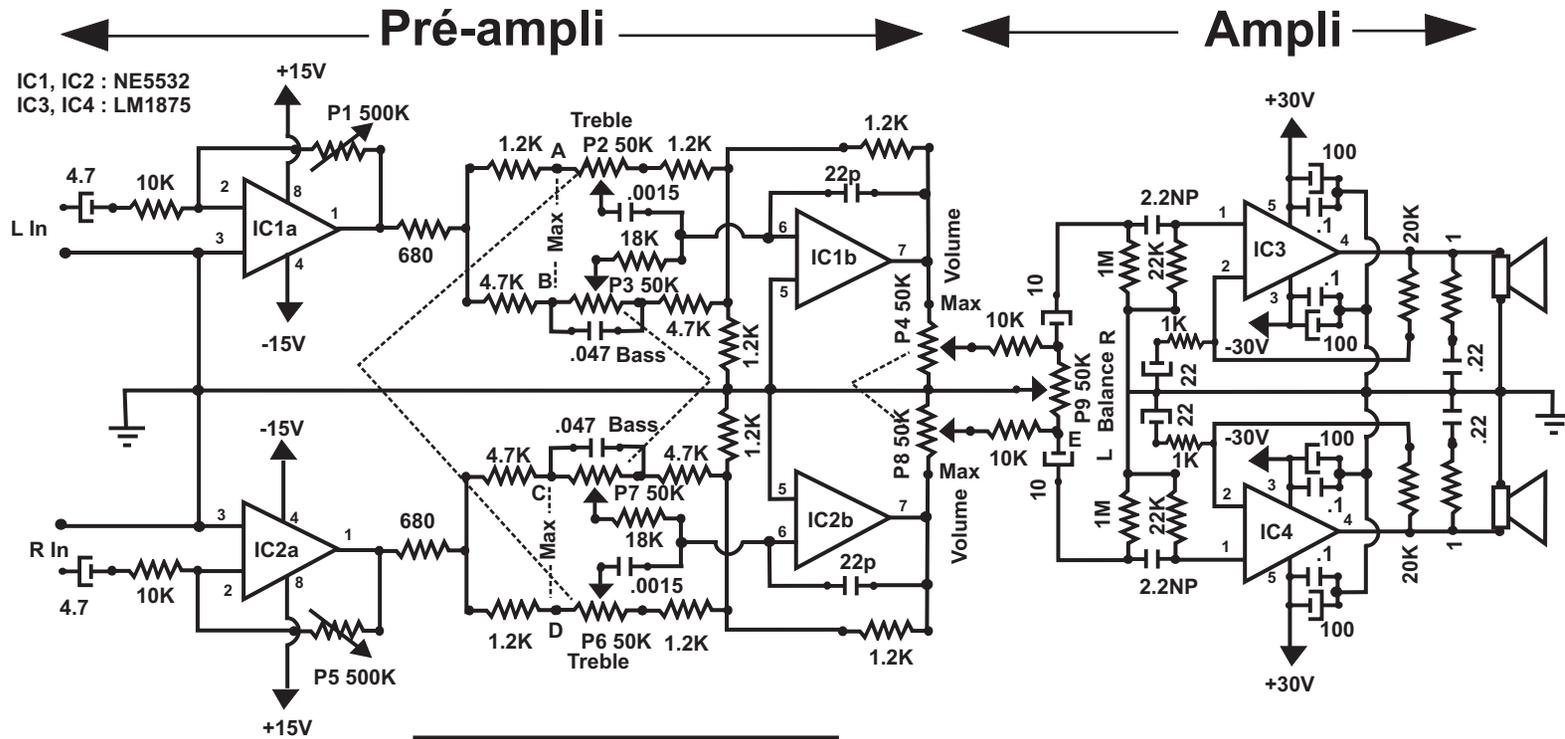

### Ajustements:

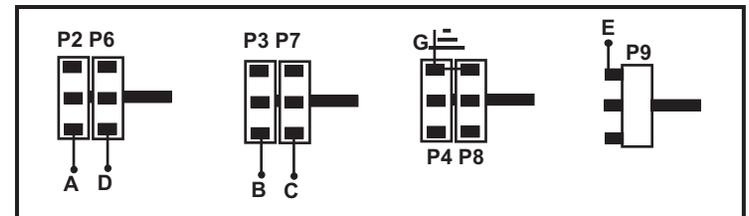1. S'assurer que les sorties sont reliées soit à des HP ou des résistances de 8 ohms 30 watts
2. Tourner P1 et P5 au minimum, complètement à gauche et P9 au centre
3. Injecter un signal de 1 KHz et 50 mV ou selon vos besoins dans les entrées L et R
4. Tourner P4 et P8 au maximum
5. Ajuster P1 et P5 de façon identique pour avoir le maximum de signal aux sorties sans distorsion



(Suite page suivante)

