

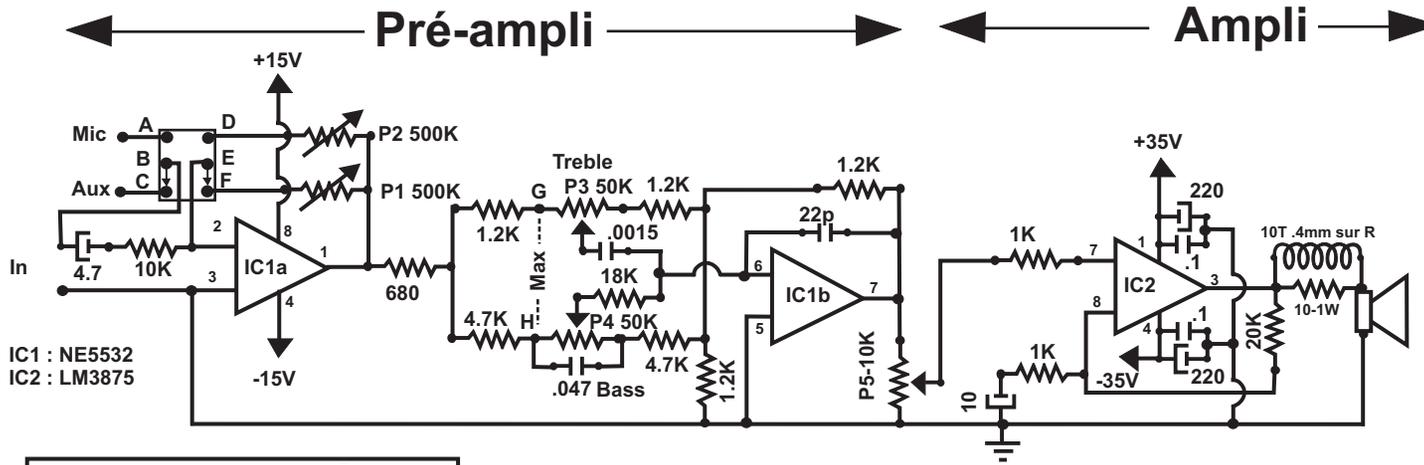


# Amplificateur 56W (mono)

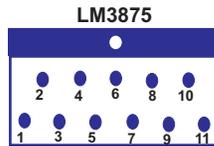





IC1 : NE5532  
IC2 : LM3875

- Ajustements:**
1. S'assurer que la sortie est reliée soit à un HP ou une résistance de 8 ohms 60 watts
  2. Tourner P1 et P2 au minimum, complètement à gauche.
  3. Sélectionner l'entrée Aux.
  4. Injecter un signal de 1 KHz et 50 mV ou selon vos besoins dans l'entrée Aux.
  5. Tourner P5 au maximum
  6. Ajuster P1 pour avoir le maximum de signal à la sortie sans distorsion
  7. Sélectionner l'entrée Mic et en parlant dans le microphone ajuster P2 pour obtenir un niveau sonore identique à l'ajustement 6

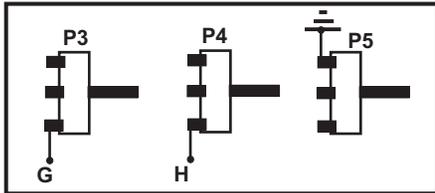

**Pré-ampli**


**Ampli**

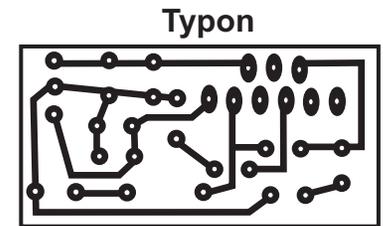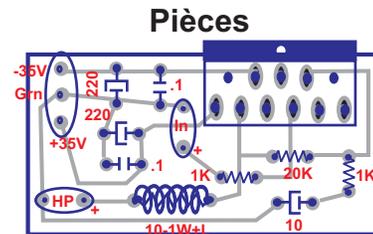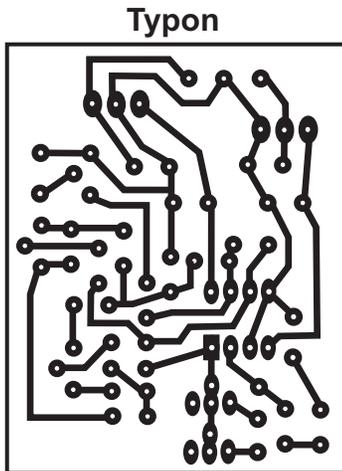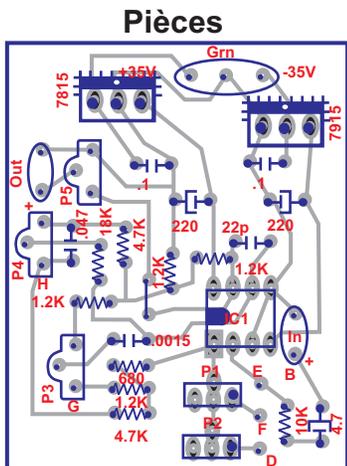

Enlever les pattes 2 et 10 de IC2


(Suite page suivante)  
version stéréo

# Amplificateur 56W (stéréo)

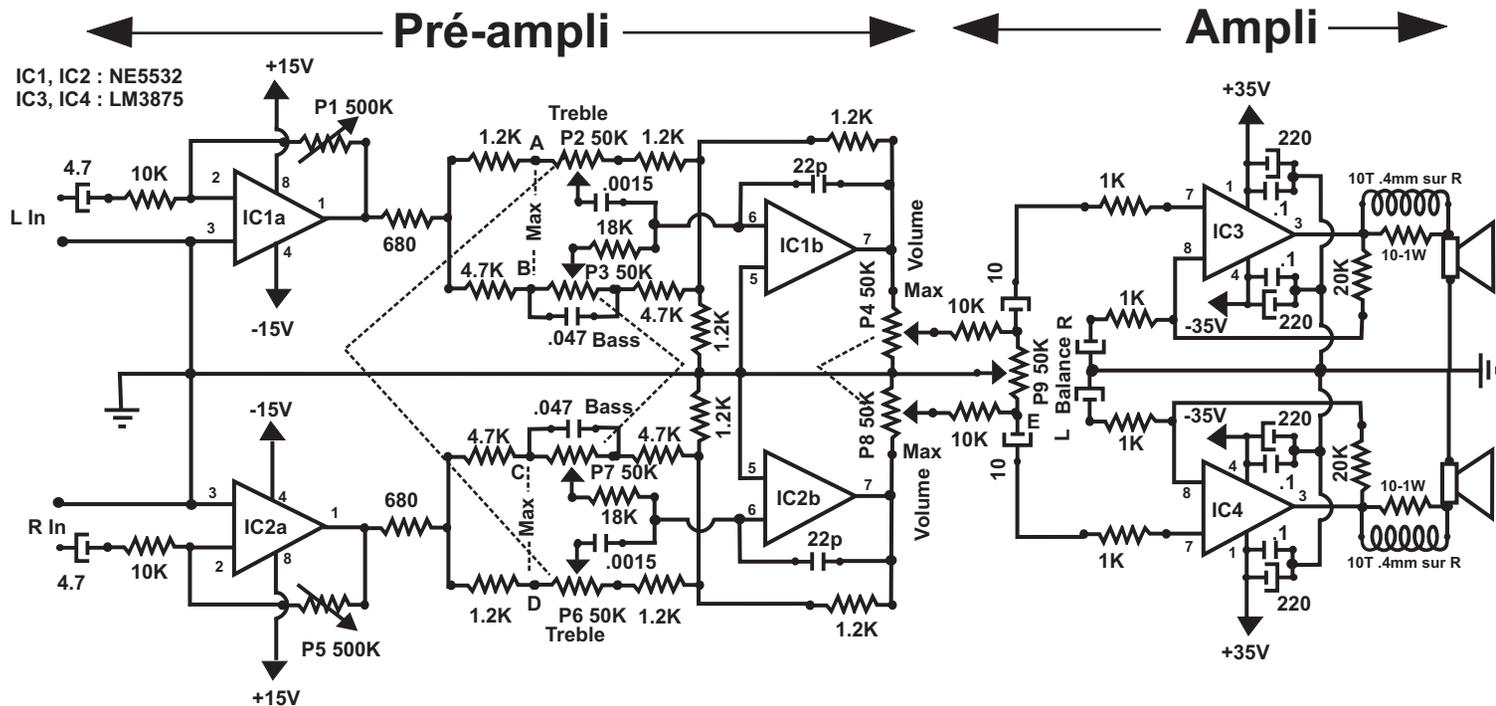

## Ajustements:

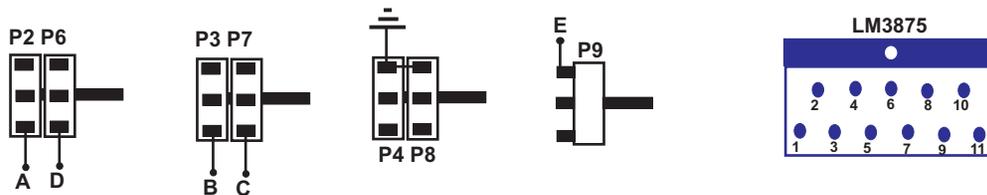1. S'assurer que les sorties sont reliées soit à des HP ou des résistances de 8 ohms 60 watts
2. Tourner P1 et P5 au minimum, complètement à gauche et P9 au centre
3. Injecter un signal de 1 KHz et 50 mV ou selon vos besoins dans les entrées L et R
4. Tourner P4 et P8 au maximum
5. Ajuster P1 et P5 de façon identique pour avoir le maximum de signal aux sorties sans distorsion



(Suite page suivante)

