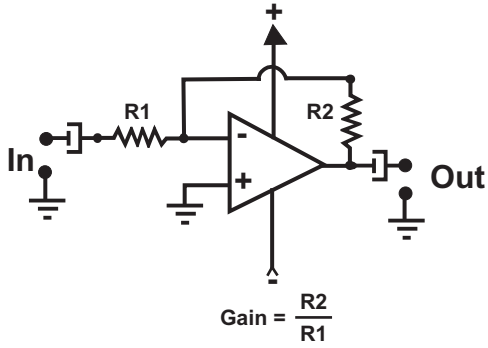


Configuration des OpAmp


Dual supply

Amplificateur AC



Simple supply




Inverseur

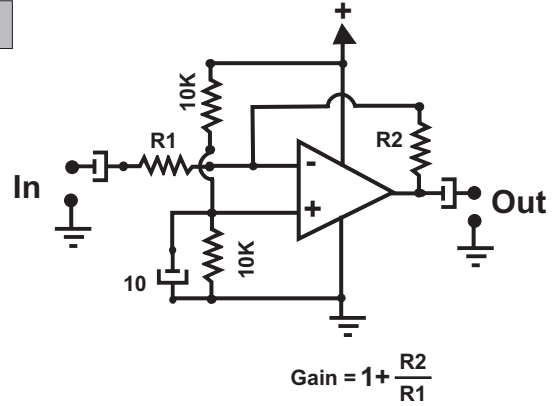

Non inverseur

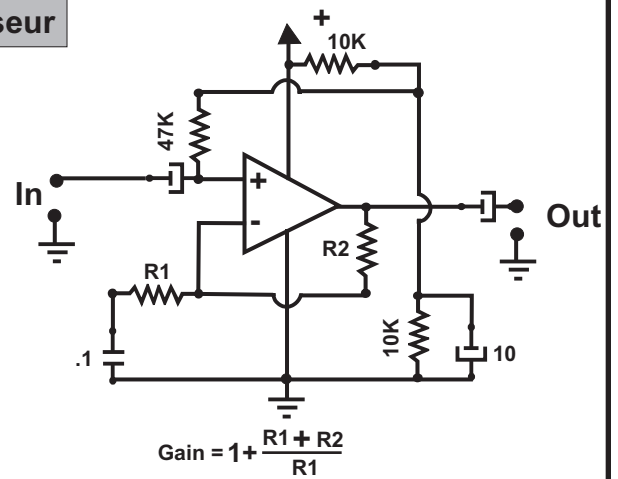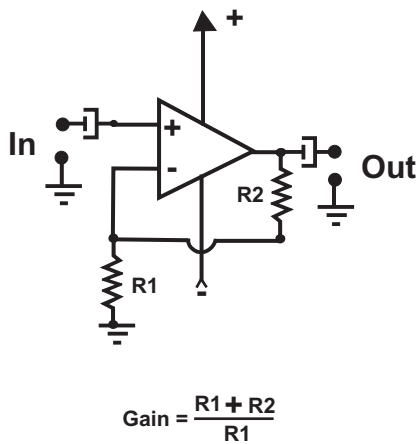


Suiveur Gain = 1

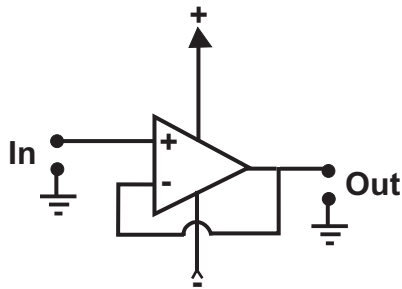


Autres utilisations des OpAmp

Amplificateur DC

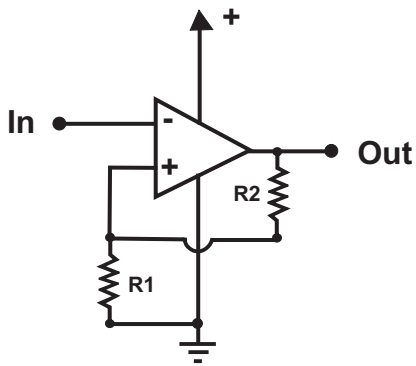


$$\text{Gain} = \frac{R1 + R2}{R1}$$

Non utilisé

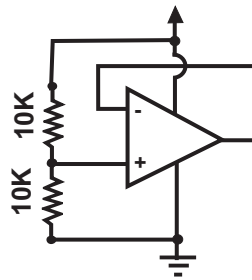


Lorsque dans un IC double ou quadruple, un des amplis n'est pas utilisé

Amplificateur différentiel

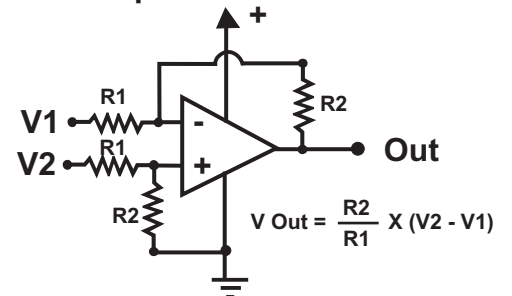

$$V_{\text{Out}} = \frac{R2}{R1} \times (V2 - V1)$$


Amplificateur additionneur

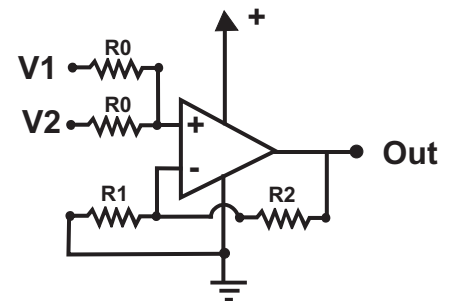

$$R2 > R1$$


$$V_{\text{Out}} = \frac{R1 + R2}{nR0} \times (V1 + V2 + Vn)$$

Comparateur

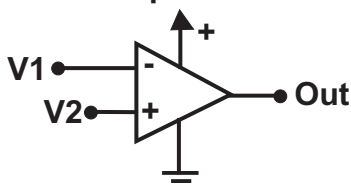

$$\begin{aligned} \text{Out} &= 1 && \text{si } V2 > V1 \\ \text{Out} &= 0 && \text{si } V2 < V1 \end{aligned}$$

Comparateur avec hystérésis

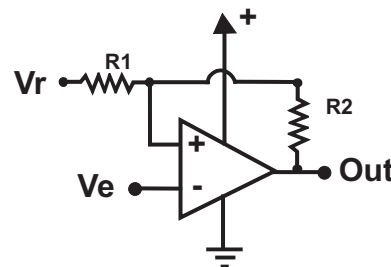

V_r = Référence
 V_e = entrée
 $U = V_{cc}$
 V_1 = seuil 1
 V_2 = seuil 2
 $R2 > R1$

$$V1 = Vr + \left[(U - Vr) \times \frac{R1}{R1 + R2} \right]$$

$$V2 = Vr - \left[(U - Vr) \times \frac{R1}{R1 + R2} \right]$$

$$\text{Out} = 1 \quad \text{si } V_e < V2$$

$$\text{Out} = 0 \quad \text{si } V_e > V1$$

Entre V_1 et V_2 aucun changement d'état