
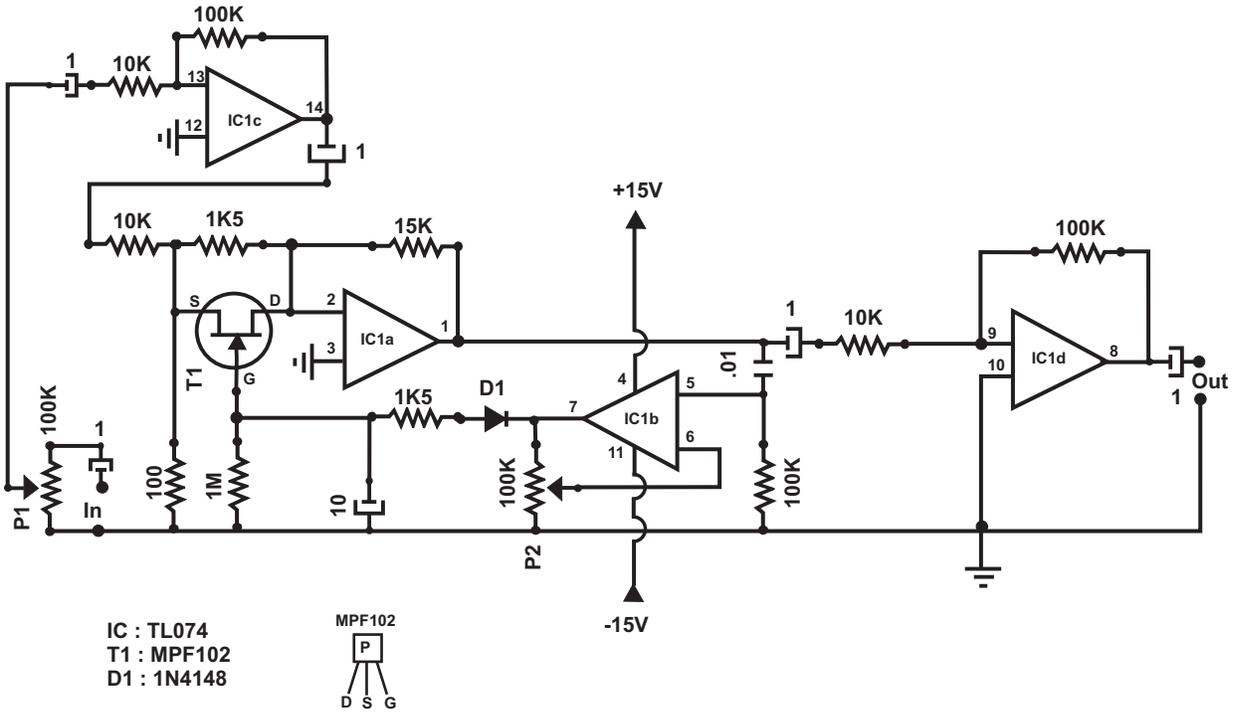


Atténuateur audio

Avec pré-amp

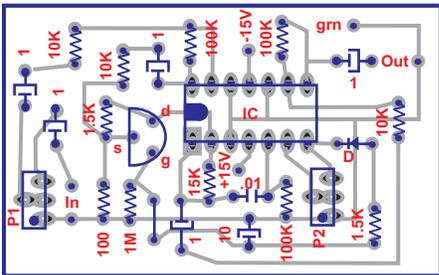


Pièces




Ajustements :
 Ajuster P1, P2, P3 aux niveaux
 désirés
 P1 niveau d'entrée
 P2 niveau d'atténuation
 P3 niveau de sortie

Typon

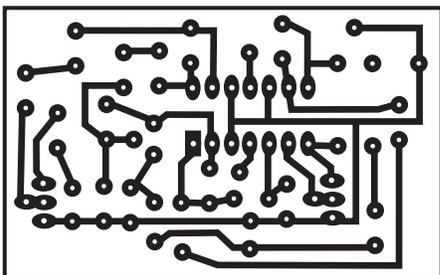


Atténuateur audio


Sans pré-amp

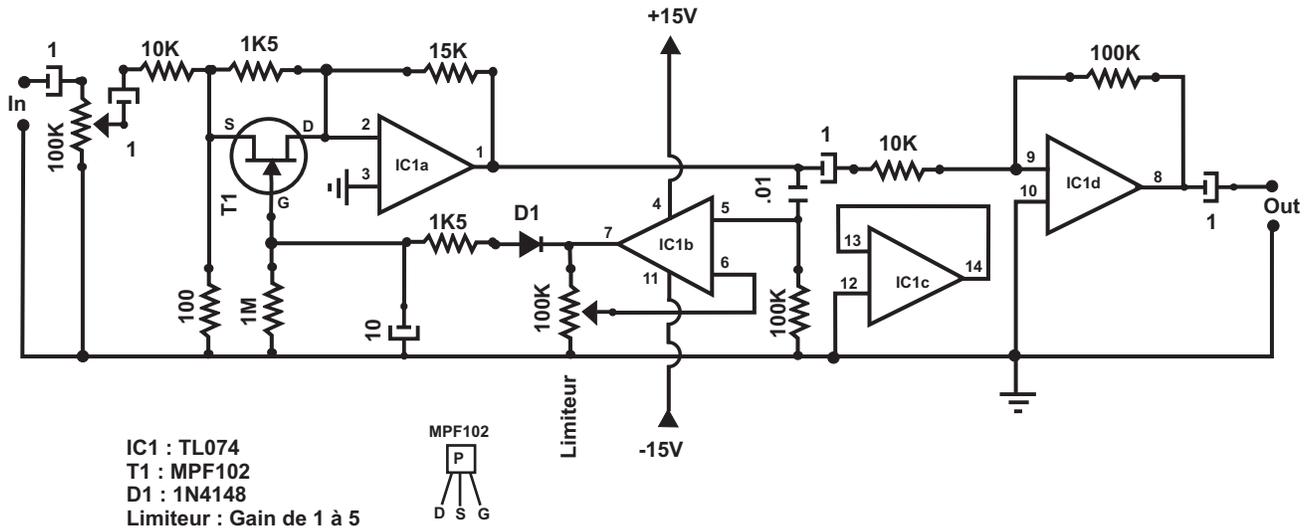

Pièces

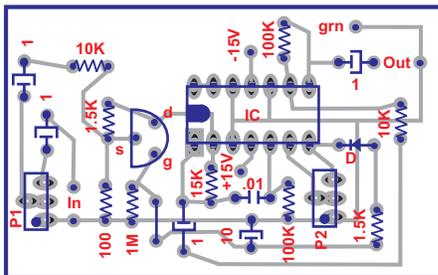

Typon

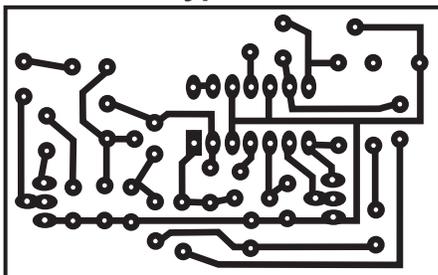

Ajustements :

Ajuster P1, P2, P3 aux niveaux désirés

P1 niveau d'entrée

P2 niveau d'atténuation

P3 niveau de sortie

Ces deux circuits atténuateurs, contrairement aux circuits limiteurs ne cessent pas d'amplifier après un certain niveau, mais diminuent le niveau d'amplification. Donc au lieu de limiter à un certain niveau, ils atténuent le niveau d'amplification à partir d'un certain niveau