

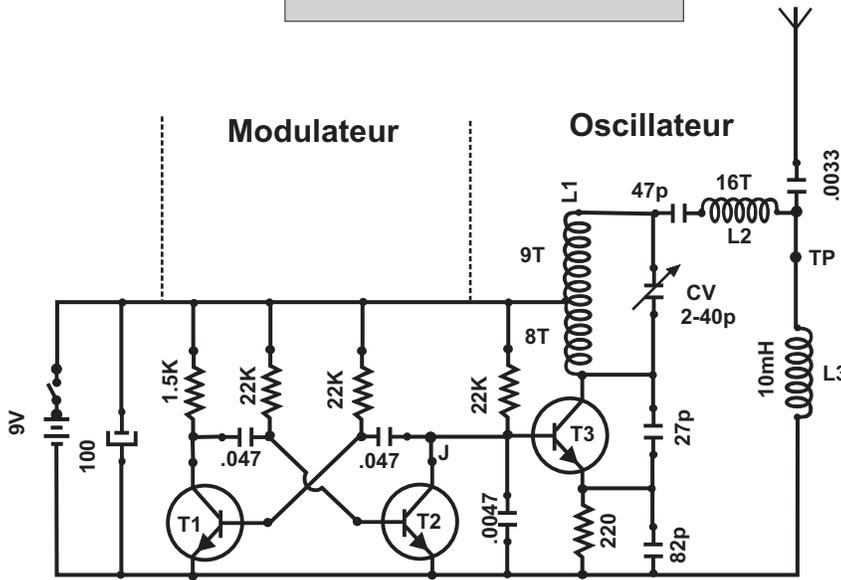



Émetteur 24 Mhz

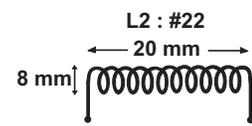


T1, T2 : 2N3904
T3 : MPS8099

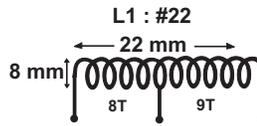

Pièces

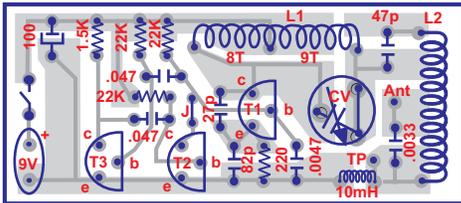


Typon

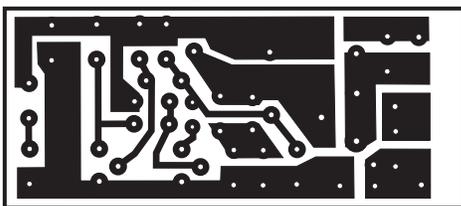


Ajustements :

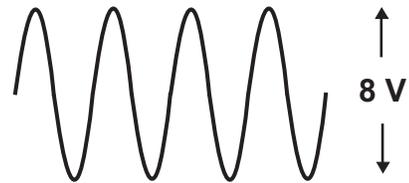1. Ne pas souder le jumper J tout se suite
2. Brancher un oscilloscope sur TP
3. Ajuster CV jusqu'à l'ortention d'une onde porteuse régulière d'environ 24 MHz



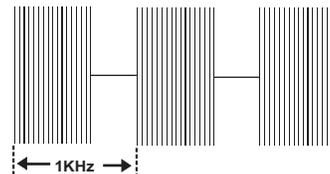4. Souder le jumper J
5. L'onde modulée :



6. Puissance de sortie : 100mW

Récepteur sortie IC
(page suivante)

